

# 平成 29 年度第 2 回自動車整備技能登録試験〔実技試験〕

## 第 96 回〔一級小型自動車〕

平成 30 年 8 月 26 日

# 12 問題用紙

受 験 番 号	受験地	回 数	種 類	番 号				氏 名	※
				9	6	1	2		

※試験説明で指示された者のみ記入

### 【試験の注意事項】

1. 受験票又は受付番号票に記入してある受験番号及び氏名を、該当欄に思考席で記入してください。
2. 各問題の確認結果、測定結果及び解答は、問題用紙の該当欄に記入してください。ただし、思考席では記入しないでください。
3. 故障を設定している問題については、問題中に特段の指示がない限り、重複故障はないものとします。
4. 試験中、車両の各部品は、外さないでください。
5. 問題用紙の余白部分には、自由にメモすることができます。
6. 試験終了後、この問題用紙を回収します。

### 【不正行為等について】

1. 携帯電話等の電子通信機器類は、試験会場に入る前に必ず電源を切って、カバン等に入れておいてください。
2. 試験時間中(試験会場内)において、携帯電話等の電子通信機器類を使用した場合は、不正の行為があったものとみなし、試験を停止し、又は、その試験を無効とすることがあります。
3. 登録試験に関して不正の行為があったときは、当該不正行為に関係ある者について、その試験を停止し、又は、その試験を無効とすることができます。

この場合において、その者について、3年以内の期間を定めて登録試験を受けさせないことがあります。

**問題1** ここにある自動車は、下記の不具合が発生しています。次の各間に答えなさい。  
また、必要事項は、台上の留意事項に示してあります。

#### 不具合の状況等

- ・エンジン警告灯が点灯している。

#### 《点検時の車両の状態》

- ・IGスイッチON(エンジン停止)
- ・アクセル・ペダルはOFF
- ・Pレンジで停車

**問1** 外部診断器(HDM 3000)を用いて「エンジン(ガソリン)診断メニュー」のダイアグコード(DTC)の有無を確認し、下表の該当欄の有・無の何れかを○印で囲みなさい。

ここで、表示内容の「有」を○印で囲んだ場合は、「検出コード」すべてを記入しなさい。

項目	表示内容
ダイアグコード(DTC)の有無	有・無
検出コード	

**問2** 外部診断器を操作して、現在故障か過去故障かを判断し、下表の該当欄の何れかを○印で囲みなさい。

故障の種別
現在故障・過去故障

**問3** 外部診断器の「現在のデータ表示/保存」の画面から「通常データモニタ」を選択して、表示される下表の項目について、それぞれの表示内容を確認し、該当欄に表示のとおり記入しなさい。


項目	表示内容
ETCスロットルセンサ1バンク1	V
ETCスロットルセンサ2バンク1	V

問 4 不具合箇所を特定するため、回路図上の1～8の測定端子とボーダー・アース(測定端子30)間のすべての電圧を、チェック・ボックスの各端子で測定しなさい。

測定値は、下表の該当欄に数値で小数点以下第1位まで(小数点以下第2位を切り捨て)記入しなさい。次に良否を判定し、その結果について何れかを○印で囲みなさい。

測定端子番号	測定値	判定	測定端子番号	測定値	判定
1	V	良・否	5	V	良・否
2	V	良・否	6	V	良・否
3	V	良・否	7	V	良・否
4	V	良・否	8	V	良・否

〈電子制御スロットルの回路図抜粋〉

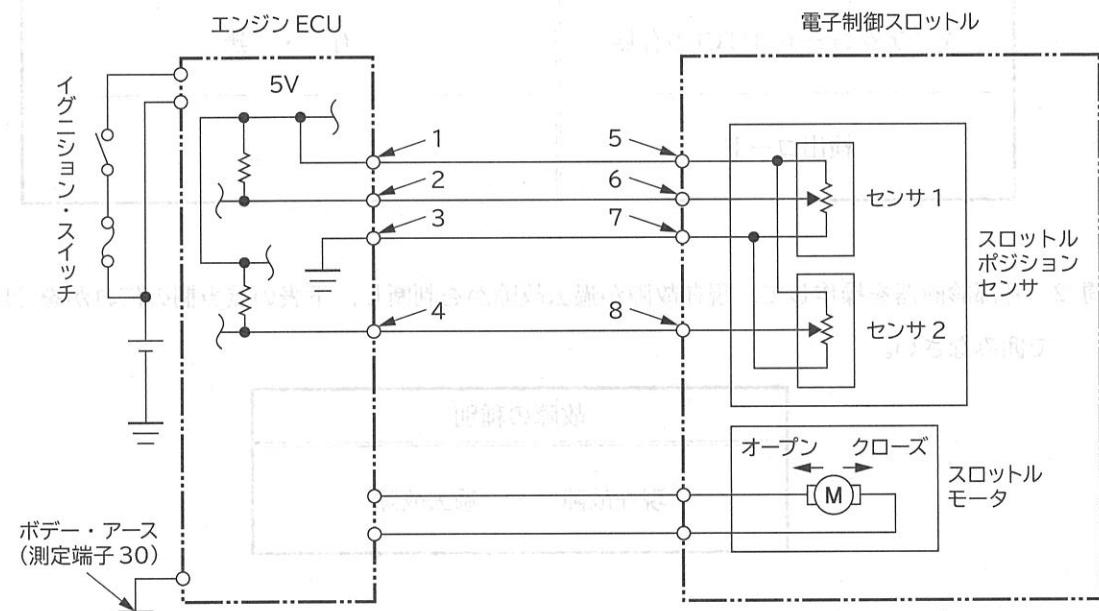

問 5 これまでの結果から、絞り込みを行って不具合箇所と不具合状態を、下表の記入例にならって解答欄に記入しなさい。

ただし、不具合箇所の解答は、配線の場合には回路図上の 1 ~ 8 及び 30 の番号の中から選んで記入し、部品の場合には、三つの中から一つを選んで○印で囲みなさい。

また、不具合状態の解答は、該当するものを一つ選んで○印で囲みなさい。

	不具合箇所		不具合状態	
記入例	配線の場合	部品の場合	断線	短絡(地絡)
	1 と 5 の間 燃料の供給 空気の供給	スロットルポジションセンサ 1 スロットルポジションセンサ 2 エンジン ECU	抵抗増大	
				内部不良(断線) 内部不良(短絡)
解答	配線の場合	スロットルポジションセンサ 1 スロットルポジションセンサ 2 エンジン ECU	断線 短絡(地絡) 抵抗増大	内部不良(断線) 内部不良(短絡)

問題 2 ここにある自動車は、下記の不具合が発生しています。次の各間に答えなさい。

また、必要事項は、台上の留意事項に示してあります。

### 不具合の状況等

- 運転席のパワー・ウインドが作動しない。

### 《点検時の車両の状態》

- IGスイッチ ON(エンジン停止)
- Pレンジで停車

問 1 パワー・ウインド・メイン・スイッチで運転席パワー・ウインドを UP 及び DOWN へ操作して、作動状態について良否を判定し、その結果について何れかを○印で囲みなさい。

パワー・ウインドの操作	作動の状態
UP	良・否
DOWN	良・否

問 2 不具合箇所を特定するため、下表のパワー・ウインド操作の条件に従い、回路図上の 3 1 ~ 5 9 の測定端子とボディ・アース(測定端子 6 0)間のすべての電圧を、チェック・ポックスの各端子で測定しなさい。


測定値は、下表の該当欄に数値で小数点以下第 1 位まで(小数点以下第 2 位を切り捨て)記入しなさい。

測定端子番号	条件	測定値	条件	測定値	条件	測定値
3 1		V				
3 2		V				
3 3		V				
3 4				V		
3 5						V
3 6				V		V
3 7	中立		UP	V	DOWN	V
4 1				V		V
4 2				V		V
4 3				V		V
4 4				V		V
5 8				V		
5 9						V

問 3 これまでの結果から、絞り込みを行って、不具合箇所を下表の記入例にならって回路図上の 31 ~ 60 の番号の中から選んで記入しなさい。また、不具合状態の解答は、該当するものを一つ選んで○印で囲みなさい。

記入例	不具合箇所	不具合状態
43 と 44 の間		断線 短絡(地絡) 抵抗増大
と の間		断線 短絡(地絡) 抵抗増大

〈運転席用パワー・ウインドの回路図抜粋〉  
※挟み込み防止機能等を除いて記載

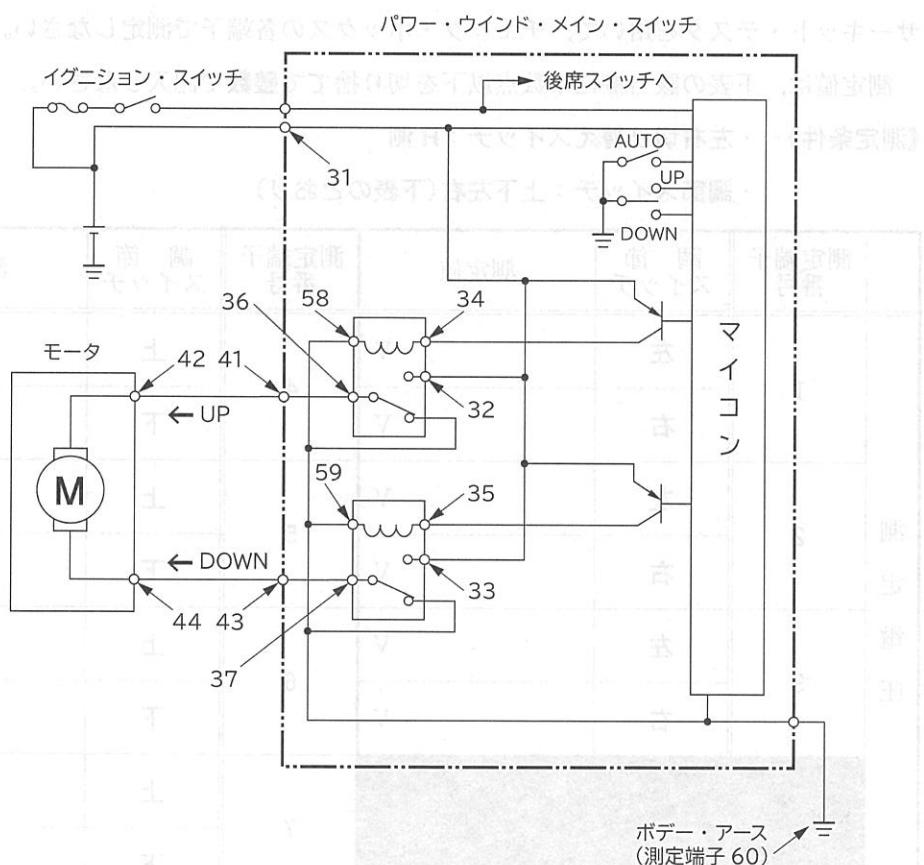


問題3 ここにあるドア・ミラー(右側:R側)の回路について、次の各間に答えなさい。

また、必要事項は、下表の留意事項に示してあります。

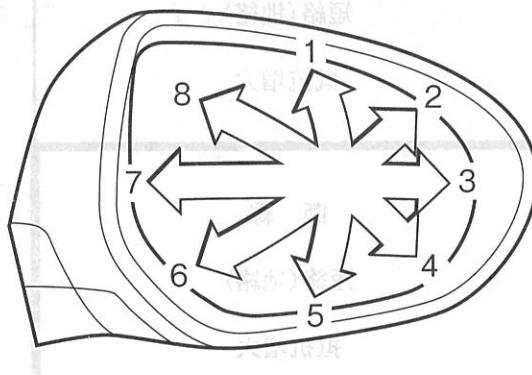問1 ドア・ミラーの調節スイッチを上・下・左・右に操作したとき、ドア・ミラーの鏡面は、図の1~8のどの方向に向くか、下表の該当欄に図の番号で記入しなさい。

次に、ドア・ミラーの鏡面の作動状況の良否を判定し、その結果について何れかを○印で囲みなさい。



調節スイッチ	鏡面の向く方向(図の番号で記入)	ドア・ミラー鏡面の作動の良否
上		良・否
下		
左		良・否
右		

問2 ドア・ミラーの回路の不具合箇所を特定するために、以下の測定条件において、回路図上の1~7の測定端子とボーダー・アース(測定端子30)間のすべての電圧を、デジタル式サーキット・テスタを用いて、チェック・ボックスの各端子で測定しなさい。

測定値は、下表の該当欄に小数点以下を切り捨てて整数で記入しなさい。

《測定条件》 • 左右切り替えスイッチ: R側

• 調節スイッチ: 上下左右(下表のとおり)

測定端子番号	調節スイッチ	測定値	測定端子番号	調節スイッチ	測定値
1	左	V	4	上	V
	右	V		下	V
2	左	V	5	上	V
	右	V		下	V
3	左	V	6	上	V
	右	V		下	V
			7	上	V
				下	V

問 3 これまでの結果から、絞り込みを行って不具合箇所と不具合状態を下表の記入例にならって解答欄に記入しなさい。


ただし、ミラー・スイッチは正常なものとし、不具合箇所の解答は、配線の場合には回路図上の配線の名称(A~Cの記号)で記入し、部品の場合には、二つの中から一つを選んで○印で囲みなさい。

また、不具合状態の解答は、該当するものを一つ選んで○印で囲みなさい。

	不具合箇所	不具合状態
記入例 配線の場合	A 線	断線・短絡(地絡)・線間短絡(回路短絡)
	線と 線 の 間	抵抗増大
記入例 配線の場合	線	断線・短絡(地絡)・線間短絡(回路短絡)
	B 線と C 線 の 間	抵抗増大
記入例 部品の場合	モータ 1 モータ 2	断線・機械的故障
解答 配線の場合	線	断線・短絡(地絡)・線間短絡(回路短絡)
	線と 線 の 間	抵抗増大
解答 部品の場合	モータ 1 モータ 2	断線・機械的故障

#### 〈ドア・ミラーの回路図抜粋〉

※試験の都合上、R側のドア・ミラーアクチュエーター回路のみを記載しています。

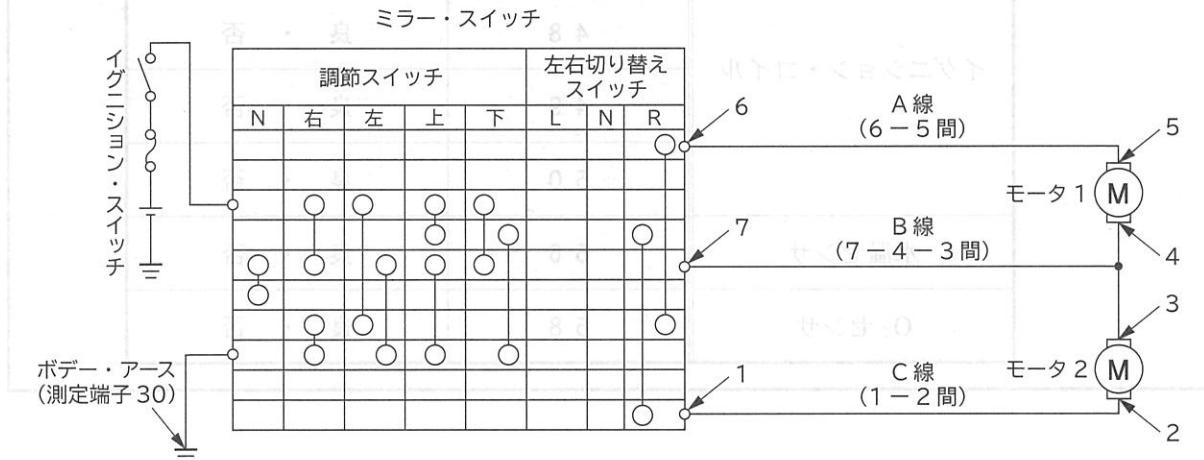

**問題 4** ここにあるチェック・ボックスの測定端子には、下記の不具合が発生しているエンジン・コントロール・システムの端子電圧が再現されています。次の各間に答えなさい。また、必要事項は、台上の留意事項に示してあります。

#### 不具合の状況等

- エンジンの力がなく、アイドリング時に振動を伴っている。

#### 《エンジンの仕様》

- シリンダ数：直列4気筒
- 使用燃料：ガソリン
- 点火順序：1-3-4-2


#### 《エンジン ECU データの再現(シミュレータ)の状況》

- エンジン暖機状態：冷却水温 80 °C
- エンジン回転数：無負荷 2000 rpm

**問 1** 台上のオシロスコープを用いて、下表の測定する端子番号とボーダー・アース(測定端子 60)間の電圧波形を観測して良否を判定しなさい。(留意事項に示す「基準電圧波形」及び「基準電圧値」を参考にすること。)また、その結果について何れかを○印で囲みなさい。

系 統	測定する 端子番号	電圧波形の良否
フューエル・ インジェクタ	3 1	良 · 否
	3 3	良 · 否
	3 5	良 · 否
	3 7	良 · 否
エア・フロー・センサ	4 0	良 · 否
	4 7	良 · 否
	4 8	良 · 否
	4 9	良 · 否
	5 0	良 · 否
水温センサ	5 6	良 · 否
O <sub>2</sub> センサ	5 8	良 · 否

〈エンジン・コントロール・システムの回路図抜粋〉

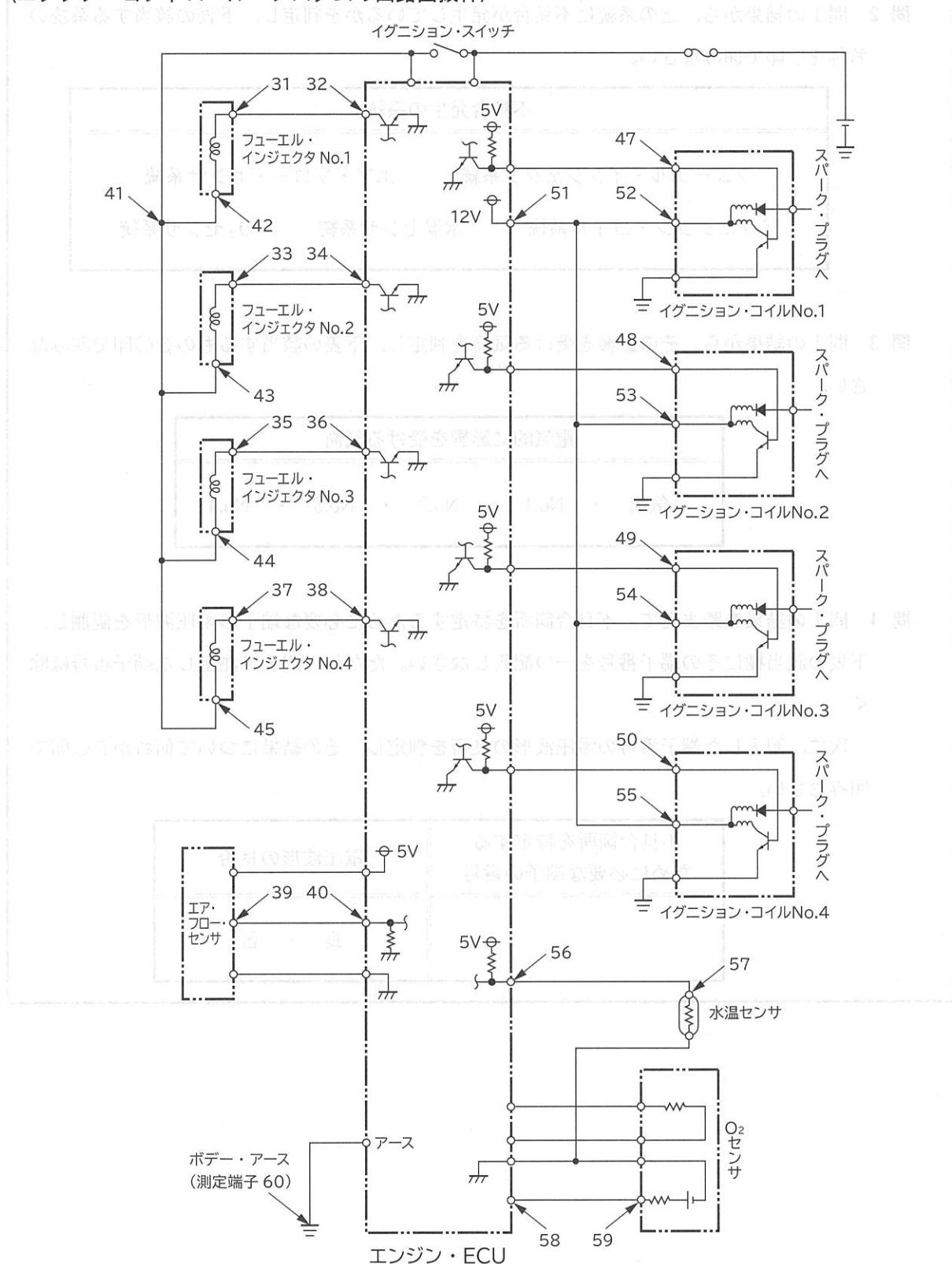

問 2 問 1 の結果から、どの系統に不具合が発生しているかを判定し、下表の該当する系統の名称を○印で囲みなさい。

不具合発生の系統	
フューエル・インジェクタ系統	エア・フロー・センサ系統
イグニション・コイル系統	水温センサ系統 O <sub>2</sub> センサ系統

問 3 問 1 の結果から、その影響を受ける気筒を判定し、下表の該当するものを○印で囲みなさい。

電気的に影響を受ける気筒				
全気筒	•	No.1	•	No.2 • No.3 • No.4

問 4 問 1 の結果を踏まえて、不具合箇所を特定するために必要な端子の電圧波形を観測し、下表の該当欄にその端子番号を一つ記入しなさい。ただし、問 1 で測定した端子番号は除く。

次に、記入した端子番号の電圧波形の良否を判定し、その結果について何れかを○印で囲みなさい。

不具合箇所を特定する ために必要な端子の番号	電圧波形の良否
	良 • 否

問 5 これまでの結果から、不具合箇所と不具合状態を、下表の記入例にならって解答欄に記入しなさい。

ただし、不具合箇所の解答は、配線の場合には回路図上の 31～60 の番号の中から選んで記入し、部品の場合には、六つの中から一つを選んで○印で囲みなさい。なお、フューエル・インジェクタまたはイグニション・コイルを選んだ場合は、該当する気筒番号を○印で囲みなさい。

また、不具合状態の解答は、該当するものを一つ選んで○印で囲みなさい。

	不具合箇所	不具合状態
記入例 配線の場合	47 と 60 の間	断線 短絡(地絡) 抵抗増大
記入例 部品の場合	フューエル・インジェクタ <input checked="" type="circle"/> イグニション・コイル エア・フロー・センサ 水温センサ O <sub>2</sub> センサ エンジン ECU	No.1 No.2 No.3 No.4 内部不良(断線) <input checked="" type="circle"/> 内部不良(短絡) 内部不良(抵抗増大)
解 答 配線の場合	と の間	断線 短絡(地絡) 抵抗増大
解 答 部品の場合	フューエル・インジェクタ イグニション・コイル エア・フロー・センサ 水温センサ O <sub>2</sub> センサ エンジン ECU	No.1 No.2 No.3 No.4 内部不良(断線) <input checked="" type="circle"/> 内部不良(短絡) 内部不良(抵抗増大)